

فرض مراقبة رقم 2

الأستاذ: الحبيب مليكية

التاريخ: 2023 / 01/24

المادة: التكنولوجيا

التوقيت: 30 دقيقة

ضارب: 1

الرقم :

القسم : 7 أساسى ...



20

.../2.5

الدارة الكهربائية

التمرين الأول (11 نقطة)

تأمل المكونات الكهربائية التالية

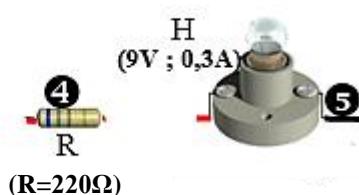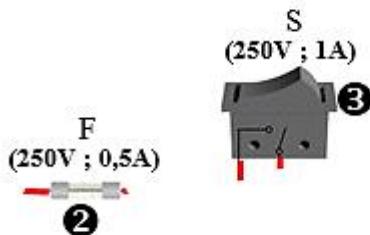

.../1.25

.../1.75

.../ 4.5

1. أذكر أسماء مكونات الدارة

..... : S

..... : H

..... : F

..... : G

..... : R

2. أتمم ربط مكونات الدارة؟

3. بعدما قمنا بربط مكونات الدارة

هل هذه الدارة مغلقة أو مفتوحة ولماذا؟

4. أتمم تعمير الجدول التالي

العنصر	الرقم	الوظيفة	الرمز	خاصياته الكهربائية
عنصر التغذية	①		الشدة
	②		الجهد
	③		
	⑤		

5. ما هو نوع التيار المستعمل في هذه الدارة؟

.../1

التمرين الثاني (9 نقاط)


.../ 0.5

.../ 0.5

.../ 0.5

.../ 1

.../ 1.5

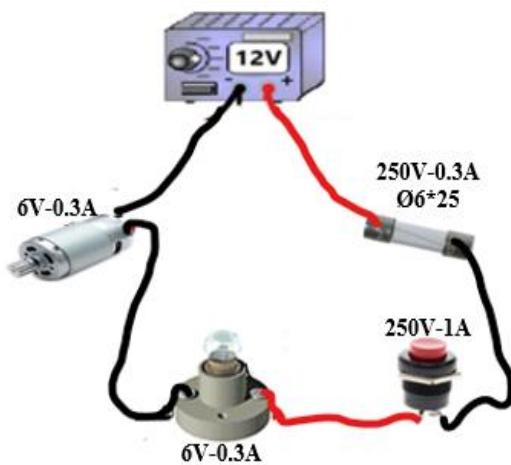

تأمل الدارة الكهربائية التالية ثم أجب على الأسئلة

1. هل هذه الدارة محمية؟

.....

2. ما هو اسم عنصر التحكم في هذه الدارة؟

.....

3. ما هو اسم عنصر الحماية في هذه الدارة؟

.....

4. أذكر الحالة التي ينصلح فيها هذا العنصر بالنسبة لهذه الدارة

..... 250V

..... 0.3A

..... Ø6* 25

.../ 5

6. أنجز الرسم البياني المقنق للدارة على الشبكة التالية باستعمال الأدوات الهندسية الضرورية.

